

Introducción a VHDL

Circuitos Combinacionales

Introducción a la Microfabricación y las FPGA

Instituto Balseiro

4 de Agosto 2014

- Nuestros primeros diseños. Usando VHDL en nivel de gates (compuertas lógicas básicas).
- Nuestros primeros testbenches y simulaciones en nivel de comportamiento (no timing accurate).
- Todo el flujo desde el diseño, codificación, simulación, síntesis y configuración de la FPGA.
- Primeros diseños en nivel RTL. Circuitos combinacionales. Mas tipos de datos. Mas operadores. Ruteo.
- Procesos.

Igualdad de 1 bit

input		output
$i0$	$i1$	eq
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- A nivel de gates, o sea, expresado utilizando sólo compuertas lógicas básicas (*and*, *not*, *or*, *xor*).
- Usamos suma de productos: $eq = i0.i1 + i0'.i1'$

Primer código

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity eqlbit is
5
6     port (
7         i0,i1: in std_logic;
8         eql: out std_logic
9     );
10 end eqlbit;
11
12 architecture Behavioral of eqlbit is
13     signal p0,p1:std_logic;
14
15 begin
16     -- suma de dos productos
17     eql <= p0 or p1;
18     -- terminos producto
19     p0 <= (not i0) and (not i1);
20     p1 <= i0 and i1;
21 end Behavioral;
```

- VHDL es case insensitive.
- – indica comentarios.

Library y package

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity eqlbit is
5
6     port (
7         i0,i1: in std_logic;
8         eq1: out std_logic
9     );
10 end eqlbit;
11
12 architecture Behavioral of eqlbit is
13     signal p0,p1:std_logic;
14
15 begin
16     -- suma de dos productos
17     eq1 <= p0 or p1;
18     -- terminos producto
19     p0 <= (not i0) and (not i1);
20     p1 <= i0 and i1;
21 end Behavioral;
```

- Nos permiten agregar tipos, operadores, funciones, etc.
- VHDL es *fuertemente tipado*.
- Tiene muchos tipos, pero los *sintetizables* no son tantos!

Entity

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity eqlbit is
5
6     port (
7         i0,i1: in std_logic;
8         eq1: out std_logic
9     );
10 end eqlbit;
11
12 architecture Behavioral of eqlbit is
13     signal p0,p1:std_logic;
14
15 begin
16     -- suma de dos productos
17     eq1 <= p0 or p1;
18     -- terminos producto
19     p0 <= (not i0) and (not i1);
20     p1 <= i0 and i1;
21 end Behavioral;
```

- Declaración de las señales I/O del circuito: in, out, inout.
- std_logic. Sintetizables '0', '1', 'Z', Simulación 'U', 'X'.
- Operaciones lógicas.


Arquitectura

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity eqlbit is
5
6     port (
7         i0,i1: in std_logic;
8         eql: out std_logic
9     );
10 end eqlbit;
11
12 architecture Behavioral of eqlbit is
13     signal p0,p1:std_logic;
14
15 begin
16     -- suma de dos productos
17     eql <= p0 or p1;
18     -- terminos producto
19     p0 <= (not i0) and (not i1);
20     p1 <= i0 and i1;
21 end Behavioral;
```

- Define la operación del circuito. Puedo tener más de una arquitectura por entidad.
- Sección de declaración (signal, constant, etc)
- Descripción principal: tres **sentencias concurrentes**

Representación gráfica

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity eqlbit is
5
6     port (
7         i0,i1: in std_logic;
8         eql: out std_logic
9     );
10 end eqlbit;
11
12 architecture Behavioral of eqlbit is
13     signal p0,p1:std_logic;
14
15 begin
16     -- suma de dos productos
17     eql <= p0 or p1;
18     -- terminos producto
19     p0 <= (not i0) and (not i1);
20     p1 <= i0 and i1;
21 end Behavioral;
```

 

Igualdad de 2 bits

input				output
<i>a0</i>	<i>a1</i>	<i>b0</i>	<i>b1</i>	<i>eqab</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Igual que antes, usamos suma de productos:

$$eqab = a0'.a1'.b0'.b1' + a0.a1'.b0.b1' + a0'.a1.b0'.b1 + a0.a1.b0.b1'$$

Codigo VHDL - suma de productos

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity eq2bit is
5     port (
6         a,b: in std_logic_vector(1 downto 0);
7         aeqb: out std_logic
8     );
9 end eq2bit;
10
11 architecture Behavioral of eq2bit is
12     signal p0,p1,p2,p3 : std_logic;
13 begin
14     -- suma de productos
15     aeqb <= p0 or p1 or p2 or p3;
16     -- productos
17     p0 <= (not a(0)) and (not a(1)) and
18           (not b(0)) and (not b(1));
19     p1 <= (not a(0)) and a(1) and
20           (not b(0)) and b(1);
21     p2 <= a(0) and (not a(1)) and
22           b(0) and (not b(1));
23     p3 <= a(0) and a(1) and b(0) and b(1);
24 end Behavioral;
```

Lo único nuevo es el tipo de datos `std_logic_vector`. Como su nombre lo indica, un vector de `std_logic`.

Descripción estructural

- Una misma entidad puede tener muchas arquitecturas diferentes.
- Cada arquitectura pueden sintetizar a una implementación diferente, o puede ser que dos arquitecturas sean diferentes maneras de expresar la misma implementación.
- Arquitectura estructural:
 - Descripción basada en dividir la entidad en diferentes componentes.
 - *Instanciamos* módulos ya existentes, asignando sus puertos a señales del diseño.

Descripción estructural - VHDL

```
26 architecture struct_arch of eq2bit is
27     signal e0, e1 : std_logic;
28 begin
29     -- instanciamos dos comparadores de 1 bit
30     eq_bit0_unit: entity work.eq1bit(Behavioral)
31         port map(i0 => a(0), i1 => b(0), eq1 => e0);
32
33     eq_bit1_unit: entity work.eq1bit(Behavioral)
34         port map(i0 => a(1), i1 => b(1), eq1 => e1);
35
36     -- a y b son iguales si sus bits individuales
37     -- son iguales
38     aeqb <= e0 and e1;
39
40 end struct_arch;
```

- El módulo eq1bit tiene que estar definido en el proyecto.
- work: librería donde están definidos todos los módulos del proyecto.
- Entre paréntesis va la arquitectura que queremos usar (opcional si el componente tiene una sólo arquitectura)

Descripción estructural VHDL 87

```
architecture struct_arch_vhdl87 of eq2bit is

    -- declaramos los componentes que vamos a
    -- usar
    component eq1bit is
        port(
            i0,i1: in std_logic;
            eq1:out std_logic
        );
    end component;

    signal e0, e1 : std_logic;
begin
    -- instanciamos dos comparadores de 1 bit
    eq_bit0_unit: eq1bit
        port map(i0 => a(0), i1 => b(0), eq1 => e0);


    eq_bit1_unit: eq1bit
        port map(i0 => a(1), i1 => b(1), eq1 => e1);

    -- a y b son iguales si sus bits individuales
    -- son iguales
    aeqb <= e0 and e1;


end struct_arch_vhdl87;
```

Declarar *explícitamente* los componentes a utilizar en la parte de declaraciones de la arquitectura.

Descripción gráfica

 

Testbench

 

Testbench en VHDL

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY test_eq1bit IS
5  END test_eq1bit;
6
7  ARCHITECTURE behavior OF test_eq1bit IS
8      -- Component Declaration for the
9      -- Unit Under Test (UUT)
10     COMPONENT eq1bit
11     PORT (
12         i0 : IN  std_logic;
13         i1 : IN  std_logic;
14         eq1 : OUT std_logic
15     );
16     END COMPONENT;
17
18     --Inputs
19     signal i0 : std_logic := '0';
20     signal i1 : std_logic := '0';
21
22     --Outputs
23     signal eq1 : std_logic;
24
25 BEGIN
```

- Simulación de Comportamiento (NO es timing accurate).
- Inclusión de librerías y definición de entidad igual que antes.
- Arquitectura: instanciación del componente, y definición de señales para estimular el diseño y chequear los resultados.

Testbench en VHDL - cont

```
27  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
28  uut: eq1bit PORT MAP (
29      i0 => i0,
30      i1 => i1,
31      eq1 => eq1
32  );
33
34  -- Stimulus process
35  stim_proc: process
36  begin
37
38      -- PRIMER CASO : vector de test (0,0)
39      -- 1) genero vector de test y estimo el diseño
40      i0 <= '0';
41      i1 <= '0';
42      -- 2) espero el tiempo de propagación
43      wait for 1 ns;
44      -- 3) El monitor chequea si la salida es correcta
45      assert eq1 <= '1' report "Igualdad falló en caso i0 =0, i1=0"
46          severity failure;
47
48      ...
49
50      -- FINAL: si llegué hasta acá, está todo bien.
51      -- Hago assert para terminar simulacion
52      assert false report "Simulación terminó OK" severity failure;
53  end process;
54  END;
```

Manos a la obra

¡ESO!

- Introducción a FPGA: qué son, para qué se usan, arquitecturas, cómo se programan.
- Introducción a VHDL.
 - VHDL para síntesis: nuestro primer programa a nivel de Gates.
 - VHDL para simulación: nuestro primer testbench.
- Herramientas:
 - *ISE*: Crear proyecto, fuente, ucf (user constraint file) y todo el proceso de síntesis hasta generar el archivo de programa (bitstream).
 - *ISim*: Usando el ISE, crear un testbench y simularlo con el ISE Simulator (ISim).
 - *Digilent Adept*: Configurar la FPGA.

- Diseño a nivel de gate.
 - Hacemos tabla de verdad y utilizamos suma de productos.
 - Si podemos dividir en bloques mas pequeños (o ya tenemos bloques mas pequeños): instanciación.
- Library y package. Entidad. Arquitectura.
- Todas las sentencias que vimos hasta ahora son **concurrentes**

Ahora veremos: Register Transfer Level inicial




- RTL: Metodología de diseño pensando la manipulación de datos como transferencia entre registros.
- Vamos a ver las componentes de la Logica Combinacional a este nivel de abstracción (mayor que el de gate).
- Circuitos combinacionales: las salidas sólo dependen de las entradas (no tienen estado/memoria).
- Nuevos tipos de datos. Nuevos operadores. Ruteo de señales.

Tipos nativos

```
STD_LOGIC           --'U','X','0','1','Z','W','L','H','-'
STD_LOGIC_VECTOR     --Natural Range of STD_LOGIC
BOOLEAN             --True or False
INTEGER              --32 or 64 bits
NATURAL              --Integers >= 0
POSITIVE             --Integers > 0
REAL                --Floating-point
BIT                  --'0','1'
BIT_VECTOR(Natural)  --Array of bits
CHARACTER            --7-bit ASCII
STRING(POSITIVE)     --Array of characters
TIME                 --hr, min, sec, ms, us, ns, ps, fs
DELAY_LENGTH         --Time >= 0
```

- real, time, delay_length NO sintetizables.
- No todas las operaciones sobre estos tipos son sintetizables.

Referencia del lenguaje en ISE

 

Capítulo 21 del Ashenden.

Operadores nativos

Operator	Description	Data type of operands	Data type of result
<code>a ** b</code>	exponentiation	integer	integer
<code>a * b</code>	multiplication	<i>integer type for constants and array boundaries, not synthesis</i>	
<code>a / b</code>	division		
<code>a + b</code>	addition		
<code>a - b</code>	subtraction		
<code>a & b</code>	concatenation	1-D array, element	1-D array
<code>a = b</code>	equal to	any	boolean
<code>a /= b</code>	not equal to	scalar or 1-D array	boolean
<code>a < b</code>	less than		
<code>a <= b</code>	less than or equal to		
<code>a > b</code>	greater than		
<code>a >= b</code>	greater than or equal to		
<code>not a</code>	negation	boolean, std_logic, std_logic_vector	same as operand
<code>a and b</code>	and		
<code>a or b</code>	or		
<code>a xor b</code>	xor		

- Tipos nativos
integer, natural:
32 bits.
- En general queremos mayor manejo de el numero de bits en cada señal: usar signed o unsigned de `IEEE.numeric_std`

Operadores overloaded signed y unsigned

Overloaded operator	Description	Data type of operands	Data type of result
a * b	arithmetic operation	unsigned, natural	unsigned
a + b		signed, integer	signed
a - b			
a = b	relational operation		
a /= b			
a < b		unsigned, natural	boolean
a <= b		signed, integer	boolean
a > b			
a >= b			

```
library ieee;  
use ieee.numeric_std.all;  
signal a : unsigned(3 downto 0);
```

Casting

Data type of a	To data type	Conversion function/type casting
unsigned, signed	std_logic_vector	std_logic_vector(a)
signed, std_logic_vector	unsigned	unsigned(a)
unsigned, std_logic_vector	signed	signed(a)
unsigned, signed	integer	to_integer(a)
natural	unsigned	to_unsigned(a, size)
integer	signed	to_signed(a, size)


- Hasta ahora, sabemos trabajar con algunos tipos sintetizables y realizar operaciones lógicas, aritméticas y relacionales.
- Nos falta ver cómo seleccionar de diferentes posibles resultados, similar a las sentencias **if** y **case**.
- En hardware, esto se hace *evaluando* todos los posibles resultados en paralelo y *ruteando* el seleccionado a la salida. Esta selección se implementa con *multiplexores*.
- Vamos a ver dos maneras de escribir en VHDL sentencias concurrentes que generan dos modos distintos de ruteo: priority network y selected signal assignment.

Conditional Signal Assignment - Priority Network

Implica una prioridad en la asignación. Parecido al if. Sintaxis:

```
signal_name <= value_expr_1 when boolean_expr_1 else  
               value_expr_2 when boolean_expr_2 else  
               .  
               .  
               .  
               value_expr_n;
```

Multiplexor:

 


sel	y
0 (false)	i0
1 (true)	i1

Conditional Signal Assignment - Priority Network

```

 r <= a + b + c when m = n else
    a - b      when m > n else
    c + 1;
  
```



- Expresiones de valor y booleanas se evalúan *concurrentemente*.
- Las expresiones booleanas setean las señales de selección de los multiplexores.
- Cada clausula **when-else** introduce un Mux2-1: cuántas mas cláusulas, más larga la cadena y por lo tanto mayores delays.

Selected signal assignment

```
with sel select
    sig <= value_expr_1 when choice_1,
           value_expr_2 when choice_2,
           value_expr_3 when choice_3,
           . . .
           value_expr_n when others;
```


- Parecido al case.
- Un choice tiene que ser un valor posible de sel.
- Tienen que estar todos los valores y ser mutuamente excluyentes. **others.**
- En general son `std_logic_vector` o tipos enumerados.

Selected signal assignment

```

signal sel: std_logic_vector(1 downto 0);
...
with sel select
  r <= a + b + c   when "00",
      a - b        when "10",
      c + 1        when others;

```

 

- Infiere un multiplexor de 2^2 en 1, con *sel* como señal de selección.
- El tamaño del multiplexor crece geométricamente con la cant de bits de *sel*.
- Nuevamente, las expresiones de valor se evalúan concurrentemente.

Comparación: Priority Encoder

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity prio_encoder is
    port (
        r: in std_logic_vector(4 downto 1);
        pcode: out std_logic_vector(2 downto 0)
    );
end prio_encoder;
```

```
architecture cond_arch of prio_encoder is
begin
    pcode <= "100" when (r(4)='1') else
              "011" when (r(3)='1') else
              "010" when (r(2)='1') else
              "001" when (r(1)='1') else
              "000";
end cond_arch;
```

```
architecture sel_arch of prio_encoder is
begin
    with r select
        pcode <= "100" when "1000"|"1001"|"1010"|"1011"|"
                          "1100"|"1101"|"1110"|"1111",
              "011" when "0100"|"0101"|"0110"|"0111",
              "010" when "0010"|"0011",
              "001" when "0001",
              "000" when others; -- r="0000"
end sel_arch;
```

- Hasta ahora, todas las sentencias son concurrentes.
- Procesos: es una sentencia concurrente, pero dentro tiene una cantidad de sentencias secuenciales que describen su comportamiento.
- Sirven para simplificar la tarea de diseño. Pero hay que tener cuidado: nunca hay que perder de vista que aún estas “sentencias secuenciales” están sintetizando hardware concurrente.
- Siempre pensar en qué se está sintetizando.

```
process (sensitivity_list)
begin
    sequential statement;
    sequential statement;
    . . .
end process;
```

Ruteo con *if*

```
if boolean_expr_1 then
    sequential_statements;
elsif boolean_expr_2 then
    sequential_statements;
elsif boolean_expr_3 then
    sequential_statements;
. . .
else
    sequential_statements;
end if;
```

- Genera cascada de Mux2-1 como el conditional signal assignment.
- Son equivalentes si cada branch del if tiene una sola asignación a la misma señal.
- El *if* es mas potente: permite *cualquier número y cualquier tipo* de sentencias secuenciales en cada branch.
- Por ejemplo, permite nested ifs.

Ruteo con *case*

```
case sel is
  when choice_1 =>
    sequential statements;
  when choice_2 =>
    sequential statements;
  . . .
  when others =>
    sequential statements;
end case;
```

- Genera multiplexor similar al selected signal assignment.
- Son equivalentes si cada branch del case tiene una sola asignación a la misma señal.
- El *case* es mas potente: permite *cualquier número y cualquier tipo* de sentencias secuenciales en cada branch.
- Por ejemplo, permite nested cases.

Comparación: Priority Encoder

```
architecture case_arch of prio_encoder is
begin
    process (r)
    begin
        case r is
            when "1000"|"1001"|"1010"|"1011"|
                 "1100"|"1101"|"1110"|"1111" =>
                pcode <= "100";
            when "0100"|"0101"|"0110"|"0111" =>
                pcode <= "011";
            when "0010"|"0011" =>
                pcode <= "010";
            when "0001" =>
                pcode <= "001";
            when others =>
                pcode <= "000";
        end case;
    end process;
end case_arch;
```

```
architecture if_arch of prio_encoder is
begin
    process (r)
    begin
        if (r(4)='1') then
            pcode <= "100";
        elsif (r(3)='1') then
            pcode <= "011";
        elsif (r(2)='1') then
            pcode <= "010";
        elsif (r(1)='1') then
            pcode <= "001";
        else
            pcode <= "000";
        end if;
    end process;
end if_arch;
```