

Circuitos Secuenciales en FPGA

Parte I: Secuenciales Regulares

Introducción a la Microfabricación y las FPGA

Instituto Balseiro

11 de Agosto 2014

- Introducción a VHDL.
 - VHDL para síntesis: nuestro primer programa a nivel de Gates.
 - VHDL para simulación: nuestro primer testbench.
- Herramientas:
 - *ISE*: Crear proyecto, fuente, ucf (user constraint file) y todo el proceso de síntesis hasta generar el archivo de programa (bitstream).
 - *ISim*: Usando el ISE, crear un testbench y simularlo con el ISE Simulator (ISim).
 - *Digilent Adept*: Configurar la FPGA.
- Circuitos combinacionales a nivel RTL. Nuevos tipos de datos, nuevos operadores, ruteo de señales.
- Empezamos con Procesos.

- Lo que quedó de **Circuitos combinacionales**. Ejercicios.
- **Circuitos secuenciales**
 - Circuitos con memoria: la salida es función de la entrada y del estado interno del circuito.
 - Hoy veremos el primer tipo: circuitos secuenciales regulares.

Procesos

- Procesos: es una sentencia concurrente, pero dentro tiene una cantidad de sentencias secuenciales que describen su comportamiento.
- Sirven para simplificar la tarea de diseño. Pero hay que tener cuidado: nunca hay que perder de vista que aún estas “sentencias secuenciales” están sintetizando hardware concurrente.
- Siempre pensar en qué se está sintetizando.

```
process (sensitivity_list)
begin
    sequential_statement;
    sequential_statement;
    . . .
end process;
```

Error: inferencia de memoria

- El standard VHDL especifica que toda señal *mantiene su valor anterior* si no es asignada.
- En el proceso de síntesis esto infiere un latch.
- Reglas para prevenir la inferencia de memoria no intencionada:
 - Todas las señales de input tienen que estar en la lista de sensibilidad.
 - Incluir todos los else-branch en los ifs.
 - Asignar un valor a cada señal en cada branch.

Error: inferencia de memoria

```
process(a)
begin
  if (a > b) then
    gt <= '1';
  elsif (a = b) then
    eq <= '1';
  end if;
end process;
```

Tiene todos los errores

- Señal b no está en la lista de sensibilidad.
- eq no asignada en primer branch.
- gt no asignada en segundo branch.
- El branch else no está.

Error: inferencia de memoria corregido

```
process(a,b)
begin
  if (a > b) then
    gt <= '1';
    eq <= '0';
  elsif (a = b) then
    gt <= '0';
    eq <= '1';
  else
    gt <= '0';
    eq <= '0';
  end if;
end process;
```

```
process(a,b)
begin
  gt <= '0';
  eq <= '0';
  if (a > b) then
    gt <= '1';
  elsif (a = b) then
    eq <= '1';
  end if;
end process;
```

Para límites de arreglos y expresiones. Sintaxis:

```
constant const_name : data_type := value_expression;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity add_w_carry is
    port (
        a, b: in std_logic_vector(3 downto 0);
        cout: out std_logic;
        sum: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end add_w_carry;

architecture hard_arch of add_w_carry is
    signal a_ext, b_ext, sum_ext: unsigned(4 downto 0);
begin
    a_ext <= unsigned('0' & a);
    b_ext <= unsigned('0' & b);
    sum_ext <= a_ext + b_ext;
    sum <= std_logic_vector(sum_ext(3 downto 0));
    cout <= sum_ext(4);
end hard_arch;
```

Sumador con constante

```
architecture const_arch of add_w_carry is
    constant N: integer := 4;
    signal a_ext, b_ext, sum_ext: unsigned(N downto 0);
begin
    a_ext <= unsigned('0' & a);
    b_ext <= unsigned('0' & b);
    sum_ext <= a_ext + b_ext;
    sum <= std_logic_vector(sum_ext(N-1 downto 0));
    cout <= sum_ext(N);
end const_arch;
```

Con las constantes, es mas fácil de leer, pero si quiero instanciar un sumador de 5 bits, el de 4 bits no me sirve.

Los generic son parámetros de los módulos: me permiten instanciar módulos con la misma estructura, pero distintos tamaños.

```
entity entity_name is
  generic(
    generic_name: data_type := default_values;
    generic_name: data_type := default_values;
    . . .
    generic_name: data_type := default_values
  )
  port(
    port_name: mode data_type;
    . . .
  );
end entity_name;
```

Sumador con Generic



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity gen_add_w_carry is
  generic (N: integer:=4);
  port (
    a, b: in std_logic_vector(N-1 downto 0);
    cout: out std_logic;
    sum: out std_logic_vector(N-1 downto 0)
  );
end gen_add_w_carry;

architecture arch of gen_add_w_carry is
  signal a_ext, b_ext, sum_ext: unsigned(N downto 0);
begin
  a_ext <= unsigned('0' & a);
  b_ext <= unsigned('0' & b);
  sum_ext <= a_ext + b_ext;
  sum <= std_logic_vector(sum_ext(N-1 downto 0));
  cout <= sum_ext(N);
end arch;
```


Sumador con Generic instanciado

```
signal a4, b4, sum4: unsigned(3 downto 0);
signal a8, b8, sum8: unsigned(7 downto 0);
signal a16, b16, sum16: unsigned(15 downto 0);
signal c4, c8, c16: std_logic;
....
--instancio sumador de 8 bits
adder-8-unit: work.gen_add_w_carry(arch)
generic map ( N = >8)
port map(a=>a8, b=>b8, cout=>c8, sum=>sum8));
--instancio sumador de 16 bits
adder-16-unit: work.gen_add_w_carry(arch)
generic map (N = > 16)
port map(a=>a16, b=>b16, cout=>c 6 , sum=>sum16));
--instancio sumador de 16 bits
--no hago generic map: se usa el default (4)
adder-4-unit: work.gen_add_w_carry(arch)
port map(a=>a4, b=>b4, cout=>c4, sum=>sum4));
```

  


- Realizar un módulo que convierta números binarios al display de 7 segmentos.
- Realizar un sumador de signo y magnitud de 4 bits (1 bit signo, 3 bits magnitud). Mostrar signo en led, magnitud en 7seg an0.
- Implementar una pequeña calculadora que realice suma, resta y multiplicación de numeros de 4 bits con signo y magnitud. Mapear la selección de la función a los push buttons, la entrada de los operandos a los switches, y mostrar el signo del numero resultado en un led y su magnitud en el 7seg.

7 segmentos

 


 - 15 números (0 a F).
- Cada barrita está prendida si tiene un 0.
- Los 4 7seg están multiplexados: selección an0, an1, an2, an3.



Para todos los ejercicios:

 - ➊ Realizar el diseño. Dibujar módulos, conexiones, ruteo.
- ➋ Codificar en VHDL los módulos.
- ➌ Codificar un testbench cubriendo casos representativos y simular el diseño.
- ➍ Mapear I/O del diseño, implementarlo y configurar la FPGA.



A codificar


A codificar...

Diseño a nivel de Register Transfer inicial, sólo combinacional.

- Continuando con sentencias concurrentes:
 - Tipos de datos. Operaciones aritméticas y relacionales. Overloading y casting.
 - Ruteo concurrente: conditional signal assign (*when* - ruteo con prioridad) y selected signal assign (*select* - gran multiplexor).
- Agregamos procesos: sentencias secuenciales!
 - Ruteo dentro de procesos: *if* y *case*
 - Reglas para que el proceso infiera un circuito combinacional (i.e., sin memoria).
- Constantes y Genéricos
- Ejemplos usando la Nexys3.

Circuitos secuenciales

 - Circuitos con memoria.
- La salida es función de la entrada y del estado interno del circuito.
- Como el estado depende de la secuencia de eventos que hayan sucedido anteriormente, se conocen como circuitos secuenciales.
- Hoy veremos el primer tipo: circuitos secuenciales regulares.



- *Registro de Estado*: Conjunto de FF controlados por un único reloj.
- *Lógica del Próximo Estado*: circuito combinacional que usa el input y el estado interno para determinar el próximo estado (i.e, el prox valor del registro).
- *Lógica de Salida*: lógica combinacional que genera las salidas.


Tipos de circuitos secuenciales

Según qué tan compleja es la lógica del próximo estado.

- *Regulares*: Las transiciones de estados muestran un patrón regular, como un contador. La lógica del próximo estado se construye principalmente con un componente combinacional de RTL “pre-diseñado” como un sumador.
- *Finite State Machine*: Las transiciones entre estados no exhiben un patrón regular. La lógica del próximo estado se construyen con FSMs.
- *Finite State Machine con Datapath*: combina los dos tipos anteriores de sistemas secuenciales, es decir, está compuesto por dos partes:
 - FSM: llamado “control path” es el encargado de examinar las entradas externas y de generar las señales para el funcionamiento de los
 - Circuitos secuenciales regulares: llamado “data path”.

Se usa para implementar un algoritmo con la metodología RTL, que describe la operación del sistema como una secuencia de transferencia y manipulación de datos entre registros.

Registro de Estado

 

- D Flip Flop.
- Registros
- Banco de Registros.

D Flip Flop




clk	q*
0	q
1	q
⌋	d

(a) D FF



reset	clk	q*
1	-	0
0	0	q
0	1	q
0	⌋	d

(b) D FF with asynchronous reset

 

reset	clk	en	q*
1	-	-	0
0	0	-	q
0	1	-	q
0	⌋	0	q
0	⌋	1	d

(c) D FF with synchronous enable

Código para D FF sin reset

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity d_ff is
    port (
        clk: in std_logic;
        d: in std_logic;
        q: out std_logic
    );
end d_ff;

architecture arch of d_ff is
begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end arch;

```

clk	q*
0	q
1	q
$\downarrow$	d

- Aparece señal del clk.
- No todas las señales del proceso están en la lista de sensibilidad (d no está).
- *atributos* de las señales.

Atributos en las señales

S'delayed(T)	A signal that takes on the same values as <i>S</i> but is delayed by time <i>T</i> .
S'stable(T)	A Boolean signal that is true if there has been no event on <i>S</i> in the time interval <i>T</i> up to the current time, otherwise false.
S'quiet(T)	A Boolean signal that is true if there has been no transaction on <i>S</i> in the time interval <i>T</i> up to the current time, otherwise false.
S'transaction	A signal of type bit that changes value from '0' to '1' or vice versa each time there is a transaction on <i>S</i> .
S'event	True if there is an event on <i>S</i> in the current simulation cycle, false otherwise.
S'active	True if there is a transaction on <i>S</i> in the current simulation cycle, false otherwise.
S'last_event	The time interval since the last event on <i>S</i> .
S'last_active	The time interval since the last transaction on <i>S</i> .
S'last_value	The value of <i>S</i> just before the last event on <i>S</i> .

Rising edge

```
architecture arch of d_ff is
begin
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end arch;
```

- Función definida en ieee.std_logic_1164

Código para D FF con reset asíncrono

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity d_ff_reset is
    port (
        clk, reset: in std_logic;
        d: in std_logic;
        q: out std_logic
    );
end d_ff_reset;

architecture arch of d_ff_reset is
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            q <= '0';
        elsif (clk'event and clk='1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end arch;

```

reset	clk	q*
1	-	0
0	0	q
0	1	q
0	f	d

- Usar reset asíncrono va en contra del diseño síncrono.
- Se usa para inicialización: todos los FF deben tener el mismo reset.
- El reset está en la lista de sensibilidad y se chequea antes que el clk, tiene prioridad.

Código para D FF con enable síncrono

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity d_ff_en is
    port (
        clk, reset: in std_logic;
        en: in std_logic;
        d: in std_logic;
        q: out std_logic
    );
end d_ff_en;

architecture arch of d_ff_en is
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            q <= '0';
        elsif (clk'event and clk='1') then
            if (en='1') then
                q <= d;
            end if;
        end if;
    end process;
end arch;


```

reset	clk	en	q*
1	-	-	0
0	0	-	q
0	1	-	q
0	$\downarrow$	0	q
0	$\downarrow$	1	d

- Mantener sincronismo entre un sistema mas rápido y uno mas lento.



D FF con enable: diseño síncrono

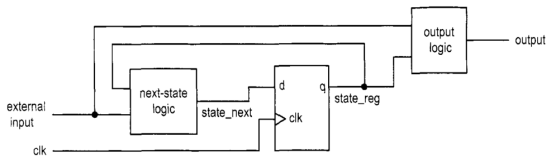- Como la señal de enable es síncrona, este circuito se puede construir de un D FF normal y una lógica de próximo estado sencilla




D FF con enable: diseño síncrono

 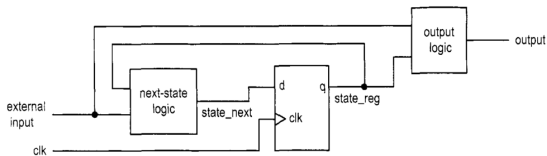- Como la señal de enable es síncrona, este circuito se puede construir de un D FF normal y una lógica de próximo estado sencilla



Diseño síncrono: ordenando el código

 

Código para D FF con diseño síncrono

```
architecture dis_sinc_arch of d_ff_en is
    signal r_reg, r_next: std_logic;
begin
    -- D FF : Estado
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            r_reg <= '0';
        elsif (clk'event and clk='1') then
            r_reg <= r_next;
        end if;
    end process;

    -- lógica del prox estado
    r_next <= d when en = '1' else
        r_reg;

    -- lógica de salida
    q <= r_reg;
end dis_sinc_arch;
```

Registro

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg_reset is
  port(
    clk, reset: in std_logic;
    d: in std_logic_vector(7 downto 0);
    q: out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end reg_reset;

architecture arch of reg_reset is
begin
  process(clk, reset)
  begin
    if (reset='1') then
      q <= (others=>'0');
    elsif (clk'event and clk='1') then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end arch;
```

Banco de registros - entity

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity reg_file is
  generic(
    B: integer:=8; -- número de bits
    W: integer:=2  -- número de bits de dirección
  );
  port (
    clk, reset: in std_logic;
    wr_en: in std_logic;
    w_addr, r_addr: in std_logic_vector (W-1 downto 0);
    w_data: in std_logic_vector (B-1 downto 0);
    r_data: out std_logic_vector (B-1 downto 0)
  );
end reg_file;
```

Banco de registros - Arquitectura

```
architecture arch of reg_file is
    type reg_file_type is array (2**W-1 downto 0) of
        std_logic_vector(B-1 downto 0);
    signal array_reg: reg_file_type;
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            array_reg <= (others=>(others=>'0'));
        elsif (clk'event and clk='1') then
            if wr_en='1' then
                array_reg(to_integer(unsigned(w_addr))) <= w_data;
            end if;
        end if;
    end process;

    -- puerto de lectura
    r_data <= array_reg(to_integer(unsigned(r_addr)));

end arch;
```


Banco de registros - Arquitectura

- ¿Qué sintetiza este código? Muchos Slice Flip Flops y Luts como multiplexores de salida!
- La Nexys3 tiene elementos de hardware mejor preparados para hacer de bancos de registros/memoria:
 - Block RAM.
 - Distributed RAM - LUTs usadas como RAM
- ... Pero hay que saber qué pattern de código escribir para que el XST entienda y sintetice uno de estos bancos... Lo veremos mas adelante...

Free running shift register

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

 entity free_run_shift_reg is
  generic(N: integer := 8);
  port(
    clk, reset: in std_logic;
    s_in: in std_logic;
    s_out: out std_logic
  );
end free_run_shift_reg;
```





Free running shift register

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity free_run_shift_reg is
  generic(N: integer := 8);
  port(
    clk, reset: in std_logic;
    s_in: in std_logic;
    s_out: out std_logic
  );
end free_run_shift_reg;

```

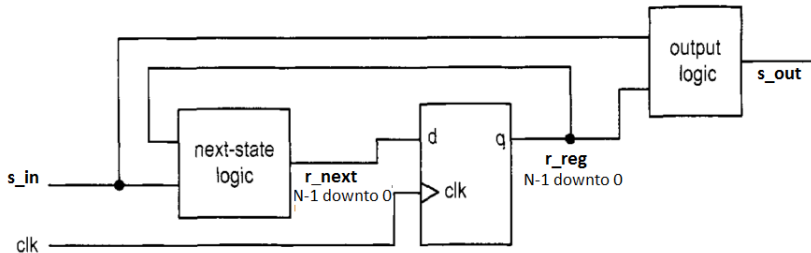 

Free running shift register - con código

 

Free running shift register: código

```
architecture arch of free_run_shift_reg is
    signal r_reg: std_logic_vector(N-1 downto 0);
    signal r_next: std_logic_vector(N-1 downto 0);
begin
    -- registro
    process(clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            r_reg <= (others=>'0');
        elsif (clk'event and clk='1') then
            r_reg <= r_next;
        end if;
    end process;

    -- lógica de prox estado (shift a derecha 1 bit)
    r_next <= s_in & r_reg(N-1 downto 1);

    -- lógica de salida (bit 0 del registro)
    s_out <= r_reg(0);
end arch;
```

Contador Binario Universal

syn_clr	load	en	up	q*	Operation
1	–	–	–	00...00	synchronous clear
0	1	–	–	d	parallel load
0	0	1	1	q+1	count up
0	0	1	0	q-1	count down
0	0	0	–	q	pause


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity univ_bin_counter is
  generic (N: integer := 8);
  port (
    clk, reset: in std_logic;
    syn_clr, load, en, up: in std_logic;
    d: in std_logic_vector (N-1 downto 0);
    max_tick, min_tick: out std_logic;
    q: out std_logic_vector (N-1 downto 0)
  );
end univ_bin_counter;

```

 
Contador Binario Universal: diseño síncrono



Contador Binario Universal: a la máquina!

A la máquina

Contador Binario Universal

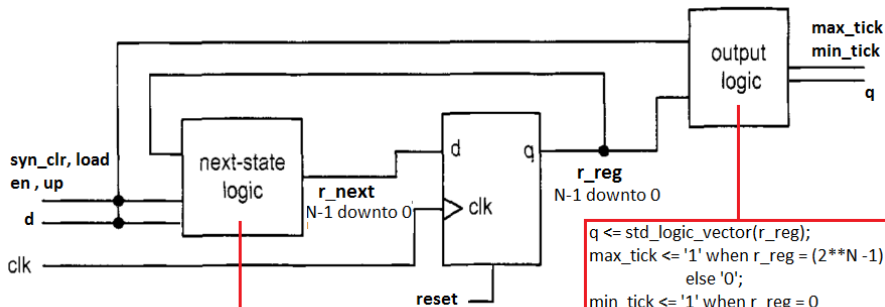

```

r_next <= (others => '0') when syn_clr = '1' else
    unsigned(d)      when load = '1' else
    r_reg + 1        when en = '1' and up = '1' else
    r_reg - 1        when en = '1' and up = '0' else
    r_reg;

```

```

q <= std_logic_vector(r_reg);
max_tick <= '1' when r_reg = (2**N - 1)
    else '0';
min_tick <= '1' when r_reg = 0
    else '0';

```


Contador Binario Universal: código

```
architecture arch of univ_bin_counter is
    signal r_reg: unsigned(N-1 downto 0);
    signal r_next: unsigned(N-1 downto 0);
begin
    -- Estado: registro
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            r_reg <= (others=>'0');
        elsif (clk'event and clk='1') then
            r_reg <= r_next;
        end if;
    end process;

    -- lógica del prox estado
    r_next <= (others=>'0') when syn_clr='1' else
        unsigned(d) when load='1' else
            r_reg + 1 when en='1' and up='1' else
            r_reg - 1 when en='1' and up='0' else
            r_reg;

    -- lógica de salida
    q <= std_logic_vector(r_reg);
    max_tick <= '1' when r_reg=(2**N-1) else '0';
    min_tick <= '1' when r_reg=0 else '0';
end arch;
```

IMPORTANTE: Metodo de Diseño

 

- Dividir *claramente* el diseño (y por lo tanto el código) en los tres bloques.

0. Definición de Entity

Antes de empezar: identificar las *entradas y salidas* que tiene el circuito, y sus *parámetros*.


syn_clr	load	en	up	q*	Operation
1	–	–	–	00...00	synchronous clear
0	1	–	–	d	parallel load
0	0	1	1	q+1	count up
0	0	1	0	q-1	count down
0	0	0	–	q	pause

- En diseño sincrónico, siempre están como entradas el clk y el reset.
- Pensar qué tamaños son parametrizables para incluir como genéricos.
- Pensar en las librerías y paquetes a incluir.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity univ_bin_counter is
    generic (N: integer := 8);
    port (
        clk, reset: in std_logic;
        syn_clr, load, en, up: in std_logic;
        d: in std_logic_vector (N-1 downto 0);
        max_tick, min_tick: out std_logic;
        q: out std_logic_vector (N-1 downto 0)
    );
end univ_bin_counter;
```

1. Estado

 


Primero: identificar el *estado* que tiene el circuito.

- Por cada señal a recordar, definir dos señales `_reg` y `_next`. Ej: `r_reg` y `r_next`.
- El código de esta parte es bien claro:

```
architecture arch of univ_bin_counter is
    signal r_reg: unsigned(N-1 downto 0);
    signal r_next: unsigned(N-1 downto 0);
begin
    -- Estado: registro
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            r_reg <= (others=>'0');
        elsif (clk'event and clk='1') then
            r_reg <= r_next;
        end if;
    end process;
```

 2. Lógica del próximo estado

Segundo: Escribir la lógica del próximo estado. ¿Qué valor van a tomar mis registros en el próximo reloj?



- Calcular el *próximo valor* (i.e, r_next) en función del *valor actual* r_reg y las señales de entrada.
- El código puede ser con sentencias concurrentes o dentro de un process.
- Si está en un process, la lista de sensibilidad incluye a los `***_reg` y a las entradas.

syn_clr	load	en	up	q*	Operation
1	—	—	—	00...00	synchronous clear
0	1	—	—	d	parallel load
0	0	1	1	q+1	count up
0	0	1	0	q-1	count down
0	0	0	—	q	pause


-- lógica del prox estado

```
r_next <= (others=>'0') when syn_clr='1' else
    unsigned(d)      when load='1' else
    r_reg + 1         when en='1' and up='1' else
    r_reg - 1         when en='1' and up='0' else
    r_reg;
```

 3. Lógica de Salida

Tercero: Escribir la lógica de salida.

- Calcular las salidas en *este reloj* (i.e, q) en función del *valor actual* r_reg y las señales de entrada.
- El código puede ser con sentencias concurrentes o dentro de un process.
- Si está en un process, la lista de sensibilidad incluye a los $***_reg$ y a las entradas.





-- lógica de salida



```
q <= std_logic_vector(r_reg);
max_tick <= '1' when r_reg=(2**N-1) else '0';
min_tick <= '1' when r_reg=0 else '0';
```

Testbench


Display multiplexing

  

Display multiplexing: tiempo

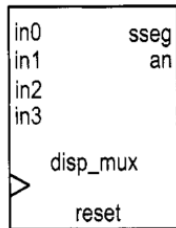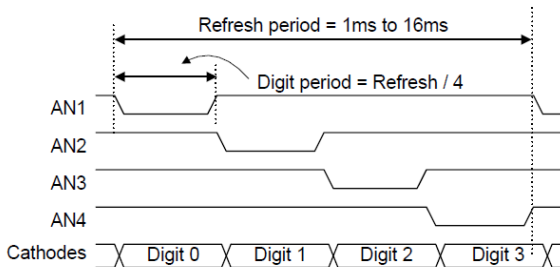

Display Multiplexing Diagrama

 


Display multiplexing entity code

```
entity disp_mux is
  port (
    clk, reset: in std_logic;
    in3, in2, in1, in0: in std_logic_vector(7 downto 0);
    an: out std_logic_vector(3 downto 0);
    sseg: out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end disp_mux ;
```


Display multiplexing: a codificar!

A codificar!

Display multiplexing: testing

 

 Display multiplexing tomando inputs hexadecimales



En resumen

- Introducción a los circuitos secuenciales (i.e, con memoria). Tipos de circuitos secuenciales.
- **Metodología de diseño sincrónico**: separar el registro de estado de la lógica combinacional para calcular el próximo estado y los outputs.
- Código para inferir D FF, Registros y Banco de registros para estado.
- Desarrollo de varios ejemplos: Shift Register, Contador Binario Universal, Display multiplexing, Display multiplexing con Hexa.
- **Diseño jerárquico** y reutilización de módulos pre-diseñados.