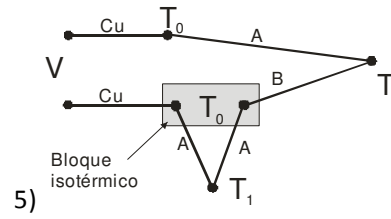
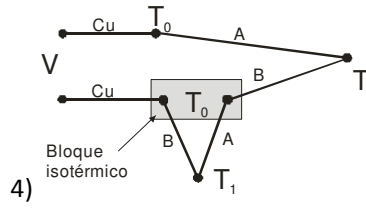
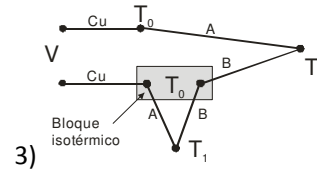
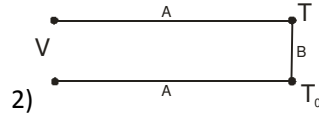
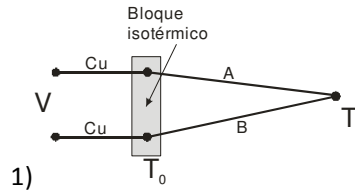


Voltaje de termocuplas: Indique que mide el voltímetro V en cada uno de los siguientes casos.



Expréselo en función de las temperaturas y los poderes termoeléctricos (S) de los metales indicados.

Si conoce S_A , S_B y T_0 , cuál o cuáles serían las configuraciones adecuadas para medir T ?